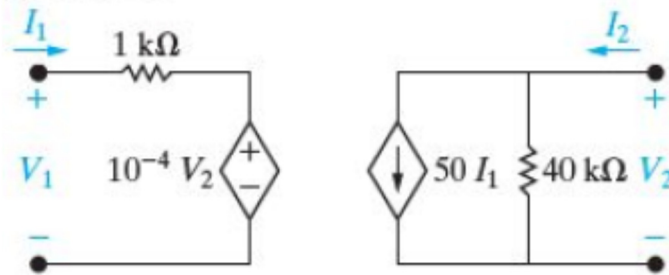
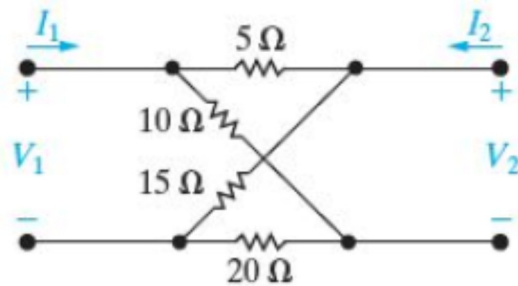


۱. پارامترهای امپدانسی شبکه دو قطبی زیر را محاسبه نمایید.



۲. پارامترهای ادیتانسی شبکه دو قطبی زیر را محاسبه نمایید.



۳. پارامترهای هیبریدی شبکه دو قطبی زیر را محاسبه نمایید.

